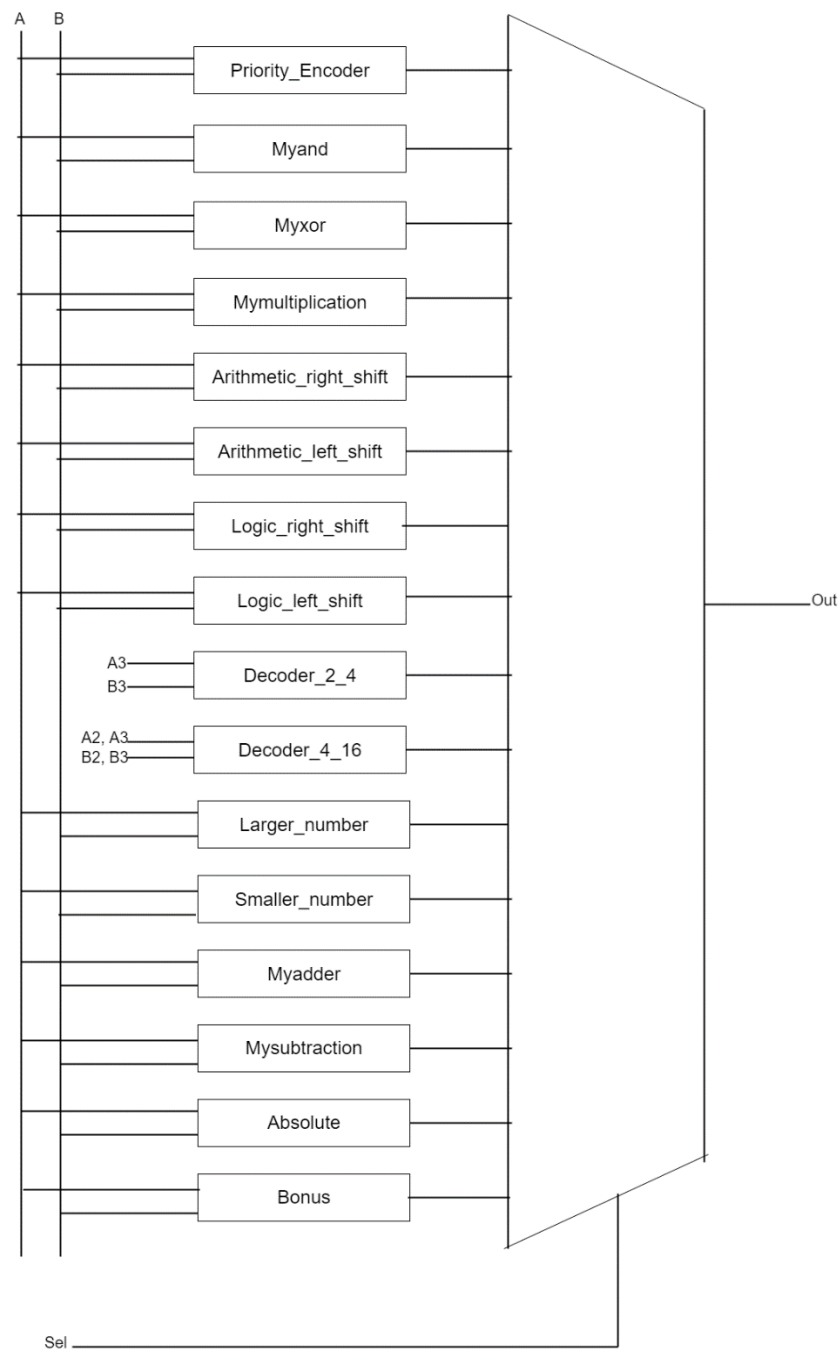


# Logic Design

210510210 詹其僊

## Lab2


### 1. Block diagram



這是我這次設計的主要架構，裡面有幾個 **module**

像是 myand, myxor, mymultiplication, Arithmic\_right\_shift, Arithmic\_left\_shift, logic\_right\_shift, logic\_right\_shift 都是用 verilog 內建的語法，所以下面會列出幾個在實作的時候有碰到問題的 module，或者是比較複雜的 module。


## 2.Simple\_Priority\_Encoder

 


這是我直接用 TT 做出來的 PE，可是這個只針對傳進來的數只有一個 1 其他都是 0 的時候有用（根據我觀察的結果），所以我上網查了一下，發現這是簡單優先編碼器。之後我查到解決的辦法就是要把它前

面的0也列進去考慮，後面的 **don't care** 就不用管了。下面是改良後的結果。


### 3.Priority\_Encoder

 


#### R0

 

#### R1

 

## R2

 

改良之後的 **R0, R1, R2** 是根據前面的 **R0, R1, R2** 來改的，拿 **R0** 當例子，原本的 **R0** 是 **B1+B3+A1+A3**，現在把前面的 **0** 都補上去，所以就會變成

$\overline{A3} \overline{A2} \overline{A1} \overline{A0} \overline{B3} \overline{B2} B1 + \overline{A3} \overline{A2} \overline{A1} \overline{A0} B3$   
 $+ \overline{A3} \overline{A2} A1 + A3$  接著化簡他，將  $\overline{A3} \overline{B3} \overline{A1} \overline{B1}$  消掉，剩下  $\overline{A2} \overline{A0} \overline{B2} B1 + \overline{A2} \overline{A0} B3 + \overline{A2} A1 + A3$   
 最後把  $\overline{A2}$  提出來  $\overline{A2}(\overline{A0} \overline{B2} B1 + \overline{A0} B3 + A1) + A3$   
 這樣就可以畫出上面改良版的 **R0** 了。

經過改良後就可以克服掉同時有很多個 **1** 輸入進來的狀況，比如說 **00010110** 輸入進來就可以顯示出 **100** 了。下面兩張圖比較改良前和改良後的差異。

## 改良前

```
test_case No.    1: A = 0000, B = 0001, Sel = 0000, Out = 0000000000000000, 0vf = 0
test_case No.    2: A = 0001, B = 0110, Sel = 0000, Out = 0000000000000111, 0vf = 0

-----<Wrong answer>-----

Correct answeat: Out = 0000000000000100, 0vf = 0.
```

輸入 **00010110** 結果跳出 **111**

## 改良後


```
test_case No.    1: A = 0000, B = 0001, Sel = 0000, Out = 0000000000000000, 0vf = 0
test_case No.    2: A = 0001, B = 0110, Sel = 0000, Out = 0000000000000100, 0vf = 0
test_case No.    3: A = 0111, B = 0001, Sel = 0001, Out = 0000000000000000, 0vf = 0

-----<Wrong answer>-----

Correct answeat: Out = 0000000000000001, 0vf = 0.
```


成功解決這個問題

## 4.Decoder\_4\_16

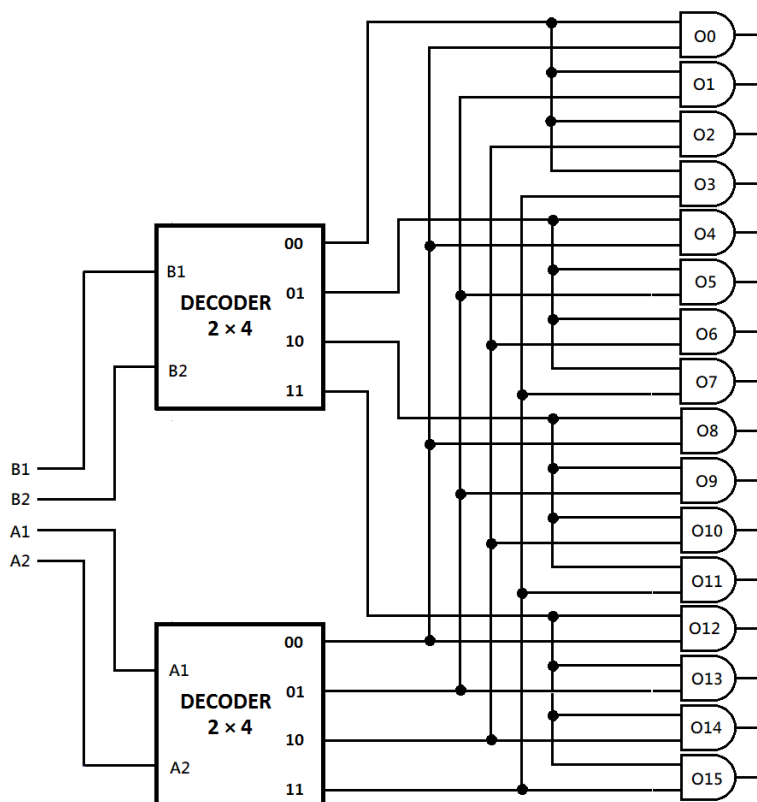

**Reuse** 兩個 **Decoder\_2\_4** 在輸入的地方，我嘗試用上次助教說的格式，可是還是不太對，所以這次我還是一樣開 4 個 **input** 讓他輸入，可能是我忘記上次正確的格式，所以打錯了。

### 5.Bit\_slice\_larger&smaller

 


找大找小，權重都是從小到大，剛開始我以為一個是從小到大，另一個就要從大到小，可是後來想過才發現，如果不是將大於、等於、小於，分開判斷的話，都要從小比到大，這樣才不會有他無法判斷的情況。

**Case\_larger** 如果  $A \geq B$   $r\_out=1$ ,  $r0$  要傳 1 進去因為一開始的 **A** 跟 **B** 都是 0。輸出的部分，如果最後的 **r**


是 1 就輸出 A 反之就輸出 B，原因是  $r=1$  代表  $A \geq B$   
那不管是大於還是等於，輸出 A 都沒問題。

**Case\_smaller** 如果  $A \leq B$   $r\_out=1$ ,  $r0$  要傳 1 進去因為一開始的 A 跟 B 都是 0。輸出的部分，如果最後的  $r$  是 1 就輸出 A 反之就輸出 B，原因是  $r=1$  代表  $A \leq B$   
那不管是小於還是等於，輸出 A 都沒問題。

## 6.Myadder&Mysubtractor

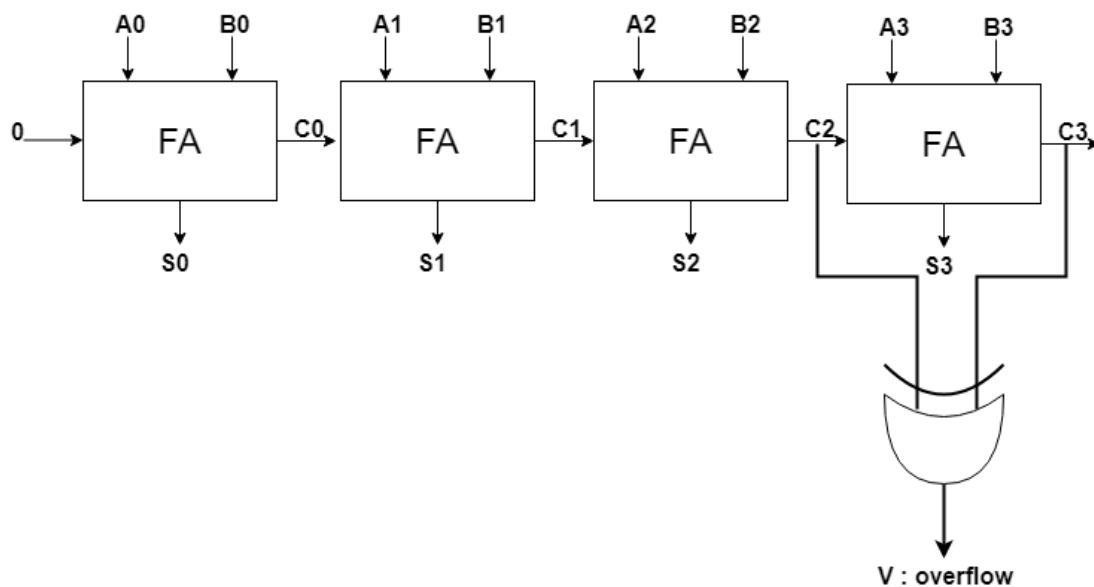

## Myadder&Mysubtractor\_Bit Slice

 

## Myadder&Mysubtractor \_truth table

A	B	C_in	C_out	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

**Add&Sub** 一開始要傳 **0** 進去，因為前面沒有進位。我判斷 **overflow** 的地方是在最後一個 **bit slice** 的 **c\_in** 跟 **c\_out**，兩個不相同，就是 **overflow**。


**Sub** 的做法是先將 **B** 變成 **(-B)**，reuse myadder 將 **A** 跟 **(-B)** 加起來。

## 7.Absolute

我先 reuse 減法，算出來的結果存到一個 **tmp[3:0]** 裡面，再用一個 **wire S2[3:0]** 存負的 **tmp**，如果 **tmp[3]** 是 **1** 說明 **tmp** 是負的，這時候就把 **output** 設成 **S2**，反之就直接把 **tmp** 當成 **output**。



## 8.Bonus

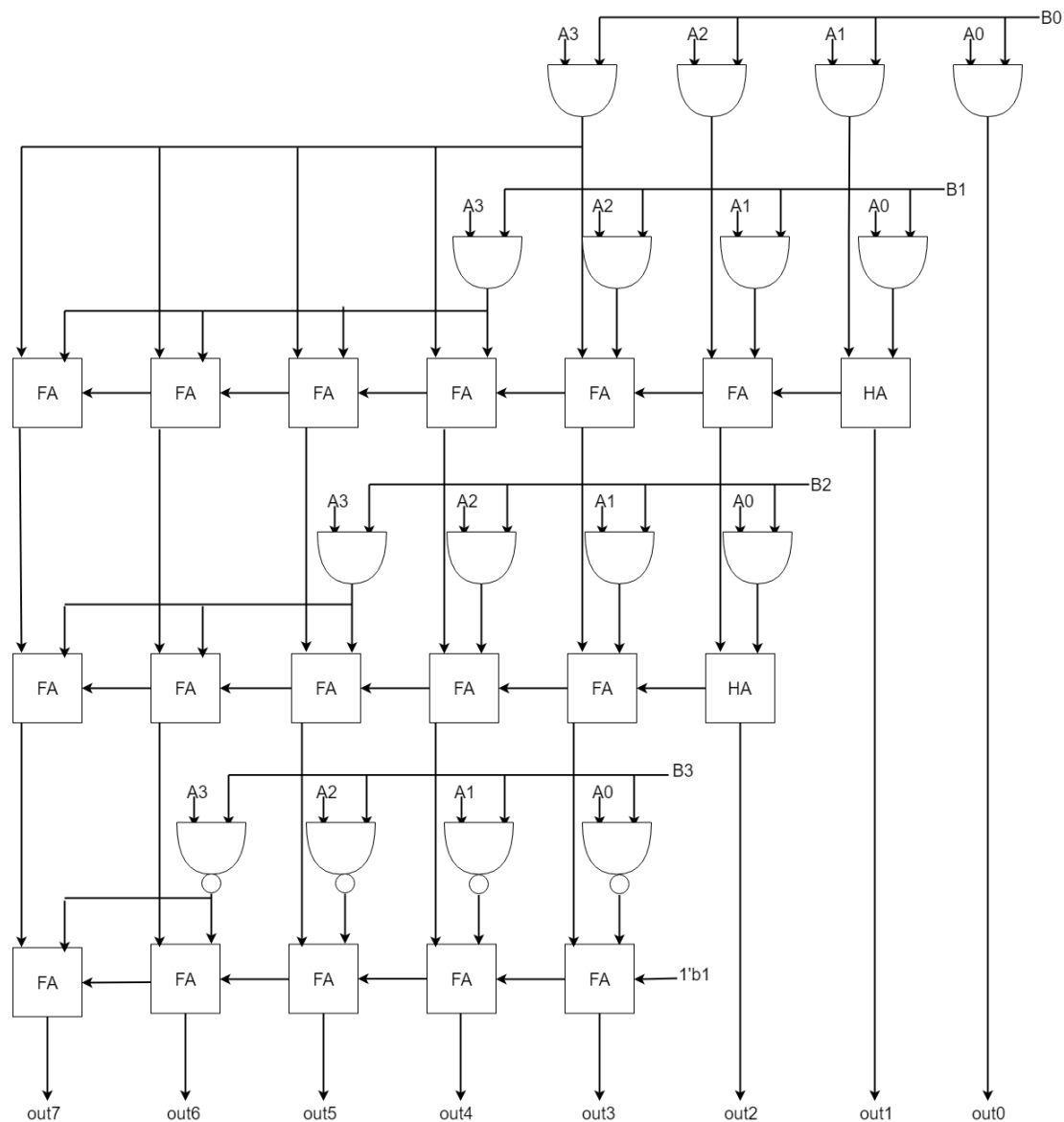

用 **and gate** 可以達到相乘的作用之後再用 **FA** 和 **HA** 把每一項相乘的結果按照權重加起來。最下面有 4 個 **nand gate**，因為 **2's complement** 的第一位是負的，所以經過 **nand gate** 在加 1 的轉換後，就等價於將 **A** 轉成負的之後再跟 **B** 相乘，在這裡，如果是兩個正數相乘，那他經過 **nand gate** 的轉換，因為 **B3=0**

所以結果一定是都是 1，在加 1 就會全部變成 0 了，  
所以也不會有錯。

## 9.Ncverilog Simulation Result

```
test_case No. 1: A = 0000, B = 0001, Sel = 0000, Out = 0000000000000000, Ovfl = 0
test_case No. 2: A = 0001, B = 0110, Sel = 0000, Out = 0000000000000100, Ovfl = 0
test_case No. 3: A = 0111, B = 0001, Sel = 0001, Out = 0000000000000001, Ovfl = 0
test_case No. 4: A = 0001, B = 0110, Sel = 0001, Out = 0000000000000000, Ovfl = 0
test_case No. 5: A = 0111, B = 0001, Sel = 0010, Out = 0000000000000110, Ovfl = 0
test_case No. 6: A = 0001, B = 0110, Sel = 0010, Out = 0000000000000111, Ovfl = 0
test_case No. 7: A = 0111, B = 0011, Sel = 0011, Out = 000000000010101, Ovfl = 0
test_case No. 8: A = 0001, B = 0110, Sel = 0011, Out = 0000000000000110, Ovfl = 0
test_case No. 9: A = 0111, B = 0000, Sel = 0100, Out = 0000000000000011, Ovfl = 0
test_case No. 10: A = 0001, B = 0000, Sel = 0100, Out = 0000000000000000, Ovfl = 0
test_case No. 11: A = 0111, B = 0000, Sel = 0101, Out = 0000000000001110, Ovfl = 0
test_case No. 12: A = 0001, B = 0000, Sel = 0101, Out = 0000000000000010, Ovfl = 0
test_case No. 13: A = 0111, B = 0000, Sel = 0110, Out = 0000000000000011, Ovfl = 0
test_case No. 14: A = 0001, B = 0000, Sel = 0110, Out = 0000000000000000, Ovfl = 0
test_case No. 15: A = 0111, B = 0000, Sel = 0111, Out = 0000000000001110, Ovfl = 0
test_case No. 16: A = 0101, B = 0000, Sel = 0111, Out = 0000000000001010, Ovfl = 0
test_case No. 17: A = 0000, B = 0000, Sel = 1000, Out = 0000000000000001, Ovfl = 0
test_case No. 18: A = 0000, B = 1000, Sel = 1000, Out = 0000000000000010, Ovfl = 0
test_case No. 19: A = 0000, B = 0000, Sel = 1001, Out = 0000000000000001, Ovfl = 0
test_case No. 20: A = 0000, B = 1000, Sel = 1001, Out = 0000000000000100, Ovfl = 0
test_case No. 21: A = 0100, B = 0011, Sel = 1010, Out = 0000000000000100, Ovfl = 0
test_case No. 22: A = 0000, B = 1000, Sel = 1010, Out = 0000000000001000, Ovfl = 0
test_case No. 23: A = 0100, B = 0011, Sel = 1011, Out = 0000000000000011, Ovfl = 0
test_case No. 24: A = 0000, B = 1000, Sel = 1011, Out = 0000000000000000, Ovfl = 0
test_case No. 25: A = 0100, B = 0011, Sel = 1100, Out = 0000000000000111, Ovfl = 0
test_case No. 26: A = 0000, B = 1000, Sel = 1100, Out = 1111111111111000, Ovfl = 0
test_case No. 27: A = 0100, B = 0011, Sel = 1101, Out = 0000000000000001, Ovfl = 0
test_case No. 28: A = 0000, B = 1100, Sel = 1101, Out = 0000000000000100, Ovfl = 0
test_case No. 29: A = 0100, B = 0011, Sel = 1110, Out = 0000000000000001, Ovfl = 0
test_case No. 30: A = 0000, B = 0100, Sel = 1110, Out = 0000000000000100, Ovfl = 0
test_case No. 31: A = 1111, B = 0100, Sel = 1110, Out = 0000000000000101, Ovfl = 0
test_case No. 32: A = 1100, B = 0101, Sel = 1110, Out = 0000000000000111, Ovfl = 1
All Correct.

Test bonus...

Bonus No. 33: A = 0111, B = 0011, Sel = 1111, Out = 0000000000010101, Ovfl = 0
Bonus No. 34: A = 0001, B = 0110, Sel = 1111, Out = 0000000000000110, Ovfl = 0

Get bonus.
```

我這次也是寫好一個 **module** 後就傳一次，慢慢把他們全部寫完，在做的過程中，**mymultiplication** 讓我想很久，想說要怎麼不用 **gatelevel** 來做，因為 **bonus** 才會用到，大概花了 1 個小時，後來在滑助教

給的講義”Verilog HDL 教學講義”的資料流層次時，看到乘法原來可以直接用，瞬間豁然開朗，下面的 **shift** 也順勢寫出來，謝謝助教。

## 10.碰到的問題與解決的方法

問題 1：在做 **sign extension** 的時候，我不想要用 **if else** 來判斷他前面的時 1 還是 0。

解決方法：後來發現可以強制轉換，下圖程式碼裡面的 **\$signed()** 就是將括號裡面的 **wire** 變成可以自動 **sign extension** 的型態，如果等號左邊的矩陣比較長，他就會自動 **sign extension**。

```
4'b1100: begin
    //Out[3:0] = out1100[3:0];
    Out[15:0] = $signed(out1100);
    Ovfl = Ovfl1100;
end
4'b1101: begin
    Out[15:0] = $signed(out1101);
    Ovfl = Ovfl1101;
end
4'b1110: begin
    Out[15:0] = $signed(out1110);
    Ovfl = Ovfl1110;
end
```

問題 2：在做絕對值的 **module** 時，我原本是直接傳 **S** 進去 **mysubtraction**，可是這樣會有形態問題，

因為我下面有用 **always** 所以 **S** 得變成 **reg** 可是這裡又要傳 **wire** 進去。

解決方法：在 **473** 行我設了一個 **wire tmp** 他先記住 **mysubtraction** 的結果，下面是用 **S2** 記住負的 **tmp** 如此一來，便可以解決這個問題。

```
473 wire [3:0] tmp;
474
475 //assign tmp[3:0] = S[3:0];
476 mysubtraction mysubtraction_1(.A(A), .B(B), .S(tmp), .Ovf(Ovf));
477
478 //because 's' is negative so I take -s
< 9 wire [3:0] S1;
480 wire [3:0] S2;
481
482 not not_0(S1[0], tmp[0]);
483 not not_1(S1[1], tmp[1]);
484 not not_2(S1[2], tmp[2]);
485 not not_3(S1[3], tmp[3]);
486
487 assign S2[3:0] = S1[3:0] + 4'b0001;
488
```

### 問題 3：在合成電路圖的時候遇到的一系列問題

```
Running PRESTO HDLC
Compiling source file /users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.v
Warning: /users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.v:540: the undeclared symbol 's6' assumed to have the default net type, which is 'wire'. (VER-936)
Warning: /users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.v:550: the undeclared symbol 's9' assumed to have the default net type, which is 'wire'. (VER-936)
Warning: /users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.v:551: the undeclared symbol 's10' assumed to have the default net type, which is 'wire'. (VER-936)
Warning: /users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.v:554: the undeclared symbol 's7' assumed to have the default net type, which is 'wire'. (VER-936)
Warning: /users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.v:555: the undeclared symbol 's8' assumed to have the default net type, which is 'wire'. (VER-936)
Presto compilation completed successfully.
design vision>
```

a.警告我的一些 **wire** 沒有宣告就使用

解決方法：一個對一個的宣告完成。



```
Presto compilation completed successfully.
Current design is now '/users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.db:AM'
Loaded 21 designs.
Current design is 'AM'.
design_vision> Current design is 'AM'.
analyze -library WORK -format verilog {/users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.v}
Running PRESTO HDLC
Compiling source file /users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.v
Presto compilation completed successfully.
design_vision>
```

see support MahaVterm by subscribing to the professional edition here: <https://mahavterm.mahatac.net>

分析成功，本以為結束了。

```
Presto compilation completed successfully.
Warning: Overwriting design file '/users/course/2019S/eecs101001/ld118/lab2/AM/AM.db'. (DDB-24)
Elaborated 1 design.
Current design is now 'AM'.
Error: Width mismatch on port 'r' of reference to 'Priority_Encoder' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'myand' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'myxor' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'mymultiplication' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'Arithmetic right shift' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'Arithmetic left shift' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'logic_right_shift' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'logic_left_shift' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'decoder_2_4' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'larger_number' in 'AM'. (LINK-3)
Error: Width mismatch on port 'out' of reference to 'smaller_number' in 'AM'. (LINK-3)
design_vision> Current design is 'AM'.
```

b.他又跳出這個警告，後來我上網查了發現是因為我的 **wire** 長的接到短的去。

解決方法：在主函數額外設 **out** 讓他可以接好，如下圖，之後再手動把前面補成 **0**。

```
//absolute
wire[3:0] out1110;
wire Ov1110;
absolute absolute_0(.A(A), .B(B), .S(out1110), .Ovf(Ov1110));

//bonus
wire[7:0] out1111;
bonus bonus_0(.A(A), .B(B), .out(out1111));

always @ ( * ) begin
    case (Sel)
        4'b0000: begin
            Out[2:0] = out0000[2:0];
            Out[15:3] = 13'b0_0000_0000_0000;
            Ov1110 = 1'b0;
        end
        4'b0001: begin
            Out[3:0] = out0001[3:0];
            Out[15:4] = 12'b0000_0000_0000;
            Ov1110 = 1'b0;
        end
    end
end
```

因為實在太長了，所以我就取，宣告的後面一點點，和 **mux** 的前面一點點來截圖，但中間都是一樣的，上面依據輸出的 **out** 來宣告對應的 **out(編號)**，成功解決**(b)**的問題。

## 11.結論

這次的 **lab2** 剛開始看到的時候我完全沒頭緒，也不知道從何下手，因為 **lab1** 只有做一個函數而已，**lab2** 突然要做 16 個，又要把他們融合在一起，剛開始真的很頭大，可是助教很有耐心，在我完成這份報告前總共問了助教 3 次，第一次是在下課後有先問過助教這次是要做出全部的就好，還是要合在一起。第二次在 **demo** 的時候我是先跟助教說我的合成想法，再問助教可不可行。問完後那個假日我就把程式碼打完了，花了整整兩天都在打。第三次就是問一些報告要交的東西，跑出來的結果這樣是不是對的，這些問題。

這次 **lab2** 讓我學到很多，至少在實作過程中，我碰上的問題比上面列的還要多，很多都很零碎就忘記

了，但解決他們都會讓我對 **verilog** 更加熟悉。雖然  
期中考還是考不好，感覺突然要兜一些電路會兜不出  
來，可是我還是希望能在 **lab** 上面努力一點，把該學  
的學會。